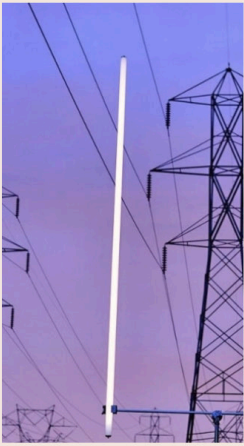


Quiz1--Chapter01 Computer system

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

1

ข้อใดกล่าวถูกต้อง



- ☒ สารเรืองแสงในหลอดมีความไวต่อสนามไฟฟ้า จึงทำให้หลอดไฟสว่าง ✓
- ☐ ขดลวด tungsten มีความไวต่อสนามแม่เหล็ก จึงทำให้ปล่อยความร้อนออกมา
- ☐ หลอดไฟชนิดยัดเพียงข้างเดียว ตรงการก็สามารถให้แสงสว่างทั้งหลอดได้
- ☐ ถูกทุกข้อ

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

2

อุปกรณ์ใดแตกต่างจากเพื่อน

- ☐ Capacitor
- ☐ Resistor
- ☐ Inductor
- ☒ Diode ✓

3

ไม่มี I/O จำนวนในกลุ่มงานทั่วไป น่าจะเป็นสิ่งใด

- ☒ Microprocessor ✓
- ☐ Micro controller
- ☐ Digital Signal Processing
- ☐ Graphic Processor Unit
- ☐ ไม่มีข้อใดเหมาะสม

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

4

เพื่อนชวนคุณไปชดบิตคอย คิดว่าน่าจะเน้นการทำงานส่วนใดมากที่สุด

- ☐ Microprocessor
- ☐ Micro controller
- ☐ Digital Signal Processing
- ☒ Graphic Processor Unit ✓
- ☐ ไม่มีข้อใดเหมาะสม

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

5

มักพบในเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะชิพนี้มี I/O, Timer, ออกแบบมาสำหรับงานควบคุมขนาดเล็ก 

- ☐ Microprocessor
- ☒ Micro-controller ✓
- ☐ Digital Signal Processing
- ☐ Graphic Processor Unit

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

6

ข้อใดถูกต้อง

- ☐ Vacuum tube ใช้ขดลวด Tungsten ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับการทำ Semiconductor
- ☒ เมื่อขดลวดใน Vacuum tube ร้อนจะปล่อย Electron ออกมา ✓
- ☐ เมื่อขดลวดใน Vacuum tube ร้อนจะรับ Electron และกระแสไฟฟ้า ออกมา
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

7

Keyboard หรือ Piano ไฟฟ้า น่าจะใช้ส่วนใดในการสร้างเสียงได้ดีที่สุด

- ☐ Microprocessor
- ☐ Micro controller
- ☒ Digital Signal Processing ✓
- ☐ Graphic Processor Unit
- ☐ ไม่มีข้อใดเหมาะสม

2022 ICS Chapter02

สวัสดีค่ะ PHOWADOL เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้เจ้าของจะเห็นชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ

* จำเป็น

1

Your Student ID?
*

65070182

2


ข้อมูลฐาน2 มีค่า 00101001 ต้องการแปลงเป็น EVEN bit ข้อใดถูกต้อง (0.5 คะแนน)

- ☒ 001010011
- ☐ 001010010
- ☐ 001010001
- ☐ 001010101

3

ต้องการแสดงเลข 5 ใน 7-segment ที่ต่อแบบ common anode จะต้องป้อน logic ที่ขา a ถึง g ตามลำดับอย่างไร
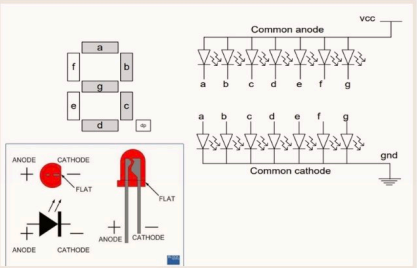
#ตัวด้านทานรวมเพื่อจำกัดกระแสรวมอยู่ในชุดจ่ายไฟแล้ว  (1 คะแนน)



✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

2

ข้อมูลฐาน2 มีค่า 00101001 ต้องการแปลงเป็น EVEN bit ข้อใดถูกต้อง


- ☒ 001010011 ✓
- ☐ 001010010
- ☐ 001010001
- ☐ 001010101

✕ ไม่ถูกต้อง 0/1 คะแนน

3

ต้องการแสดงเลข 5 ใน 7-segment ที่ต่อแบบ common anode จะต้องป้อน logic ที่ขา a ถึง g ตามลำดับอย่างไร
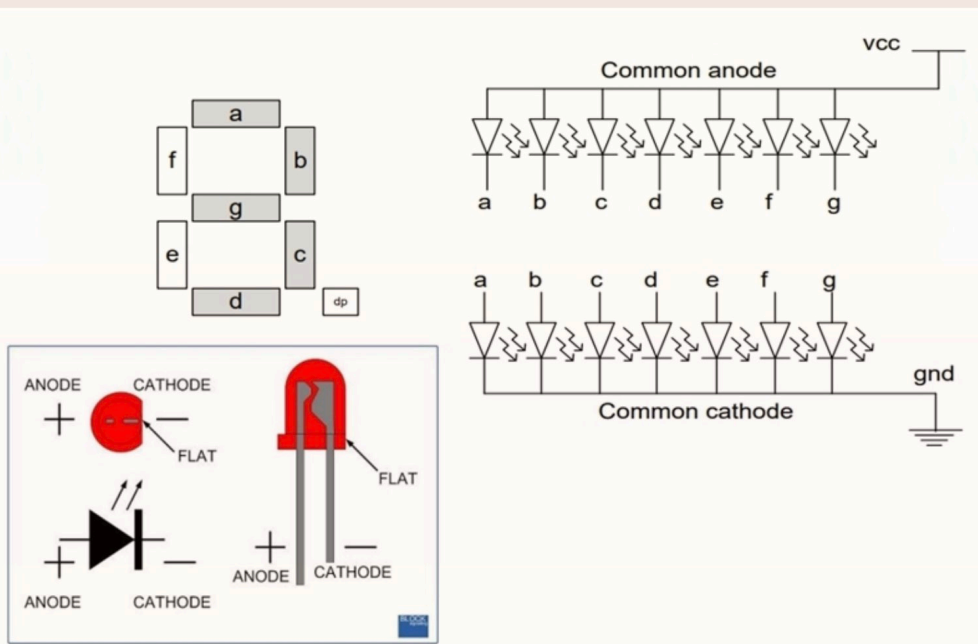
#ตัวต้านทานรวมเพื่อจำกัดกระแสรวมอยู่ในชุดจ่ายไฟแล้ว 



10:59 จ. 17 ต.ค.

forms.office.com

79%

กฟิ

forms.office.com

KMITL 06066303 1 ICS - Learning onlearn.it.k... ColabTurtleP... PSIT2021 Py... 2022 ICS Ch...

✕ ไม่ถูกต้อง 0/1 คะแนน

3

ต้องการแสดงเลข 5 ใน 7-segment ที่ต่อแบบ common anode จะต้องป้อน logic ที่ขา a ถึง g ตามลำดับอย่างไร
#ตัวด้านทานรวมเพื่อจำกัดกระแสรวมอยู่ในชุดจ่ายไฟแล้ว

☒ 1011011 โดย 1 คือไฟ+ และ 0 คือ GND

☐ 0100100 โดย 1 คือไฟ+ และ 0 คือ GND ✓

☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

4

จากรูปถ้าต้องการให้ q2 เป็น "1" จะต้องป้อน logic อย่างไร

10:59 จ. 17 ต.ค.

forms.office.com

79%

กฟิ

forms.office.com

🔄 📄 + 🗃

KMITL

06066303

1 ICS - Learning

onlearn.it.k...

ColabTurtleP...

PSIT2021 Py...

2022 ICS Ch...

The diagram shows a logic circuit with 4 vertical input lines and 4 horizontal AND gates. The connections are as follows:
- AND gate 1 (top) has inputs from the 1st and 3rd lines.
- AND gate 2 has inputs from the 2nd and 3rd lines.
- AND gate 3 has inputs from the 1st and 4th lines.
- AND gate 4 (bottom) has inputs from the 2nd and 4th lines.
The outputs of the AND gates are labeled q1, q2, and q3 from top to bottom. The 4th AND gate's output is not labeled.

☐ a0 = 0; a1 = 0

☒ a0 = 0; a1 = 1 ✓

☐ a0 = 1; a1 = 0

☐ a0 = 1; a1 = 1

☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

5

ตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง

☐ Address bus สายสัญญาณที่ส่งไปควบคุมการอ่าน/เขียน ของอุปกรณ์

☐ Data bus ส่งข้อมูล ในลักษณะทิศทางเดียวจาก CPU ไปยังอุปกรณ์เท่านั้น

☐ Control signal เป็นสัญญาณที่ระบุตำแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจำ

☒ ไม่ตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง ✓

11:00 จ. 17 ต.ค.

...

79%

กกี

forms.office.com

🔄

📄

+

🗑️

KMITL

06066303

1 ICS - Learning

onlearn.it.k...

ColabTurtleP...

PSIT2021 Py...

2022 ICS Ch...

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

5

ตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง

☐ Address bus สายสัญญาณที่ส่งไปควบคุมการอ่าน/เขียน ของอุปกรณ์

☐ Data bus ส่งข้อมูลในลักษณะทิศทางเดียวจาก CPU ไปยังอุปกรณ์เท่านั้น

☐ Control signal เป็นสัญญาณที่ระบุตำแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจำ

☒ ไม่ตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง ✓

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

6

โปรแกรมหนึ่งในคอมพิวเตอร์ปรากฏข้อมูล 0x3FB ข้อใดกล่าวถูกต้อง

☐ เลขดังกล่าวเป็นเลขฐานแปด

☐ เลขดังกล่าวเป็นเลขฐานสิบ

☒ เลขดังกล่าวเป็นเลขฐานสิบหก ✓

☐ เลขดังกล่าวเป็นเลขฐานสอง

☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

✗ ไม่ถูกต้อง 0/0.5 คะแนน

7

ตัวอักษร R ในตาราง ASCII นี้มีค่าเท่าใด

Row \ Column	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	\	p
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s

11:00 จ. 17 ต.ค.

forms.office.com

79%

กฟิ

forms.office.com

🔄

📄

+

🗑️

KMITL

06066303

ICS - Learning

onlearn.it.k...

ColabTurtleP...

PSIT2021 Py...

2022 ICS Ch...

✖ ไม่ถูกต้อง 0/0.5 คะแนน

7

ตัวอักษร R ในตาราง ASCII นี้มีค่าเท่าใด

Bits					Column	0	1	2	3	4	5	6	7
b7	b6	b5	b4	b3	Row	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0	0	0	1	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12	12	FF	FS	,	<	L	\	l	
1	1	0	1	13	13	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

☐ 25H

☐ DC25

☐ 1010010 ฐานสอง ✓

☒ 0010101 ฐานสอง

☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

8

ข้อมูลฐาน2 มีค่า 01101010 ต้องการแปลงเป็น ODD bit ข้อใดถูกต้อง

11:00 จ. 17 ต.ค.

...

79%

กกี

forms.office.com

🔄

📄

+

🗖

KMITL

06066303

1 ICS - Learning

onlearn.it.k...

ColabTurtleP...

PSIT2021 Py...

2022 ICS Ch...

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

8

ข้อมูลฐาน2 มีค่า 01101010 ต้องการแปลงเป็น ODD bit ข้อใดถูกต้อง

☐ 01111010

☐ 00101000


☒ 011010101 ✓

☐ 011010100

✗ ไม่ถูกต้อง 0/0.5 คะแนน

9

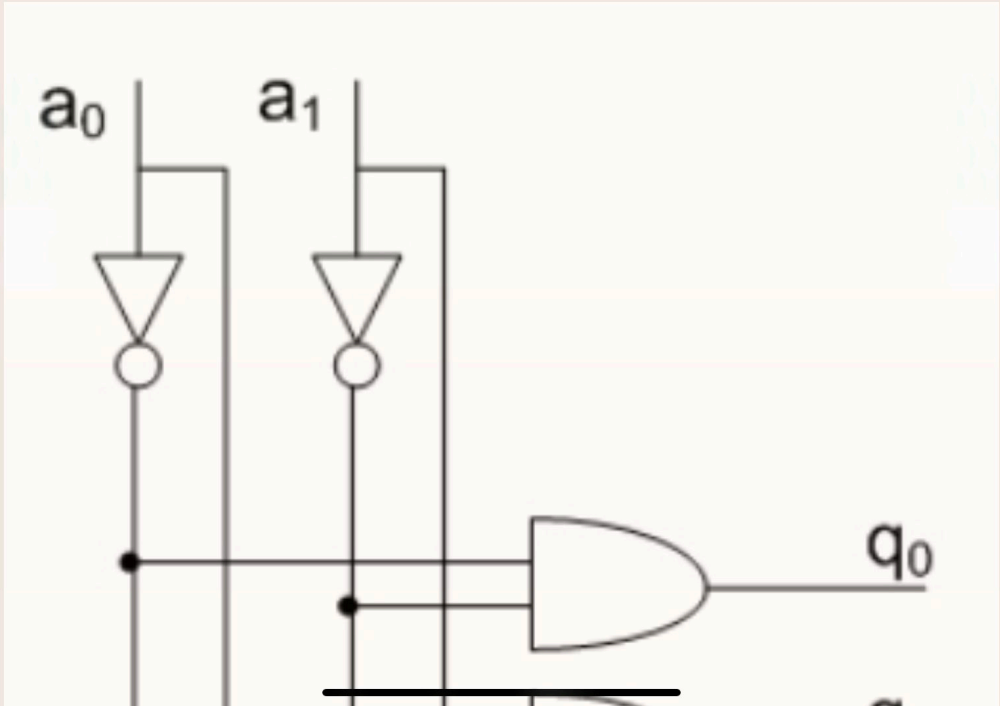สมศักดิ์นำวงจรนี้ไปควบคุมหลอดไฟสี่หลอด หลอดสีแดงต่อกับ q0 หลอดสีฟ้าต่อกับ q1 หลอดสีเหลืองต่อกับ q3 และหลอดสีขาวต่อกับ q4 จากนั้นสมศักดิ์ต้องการให้หลอด สีแดงกับสีเหลืองติดพร้อมกัน เขาควรจะทำอย่างไร



11:00 จ. 17 ต.ค.

forms.office.com

79%

กฟิ

forms.office.com

🔄

📄

+

🗖

KMITL

06066303


1 ICS - Learning

onlearn.it.k...

ColabTurtleP...

PSIT2021 Py...

2022 ICS Ch...

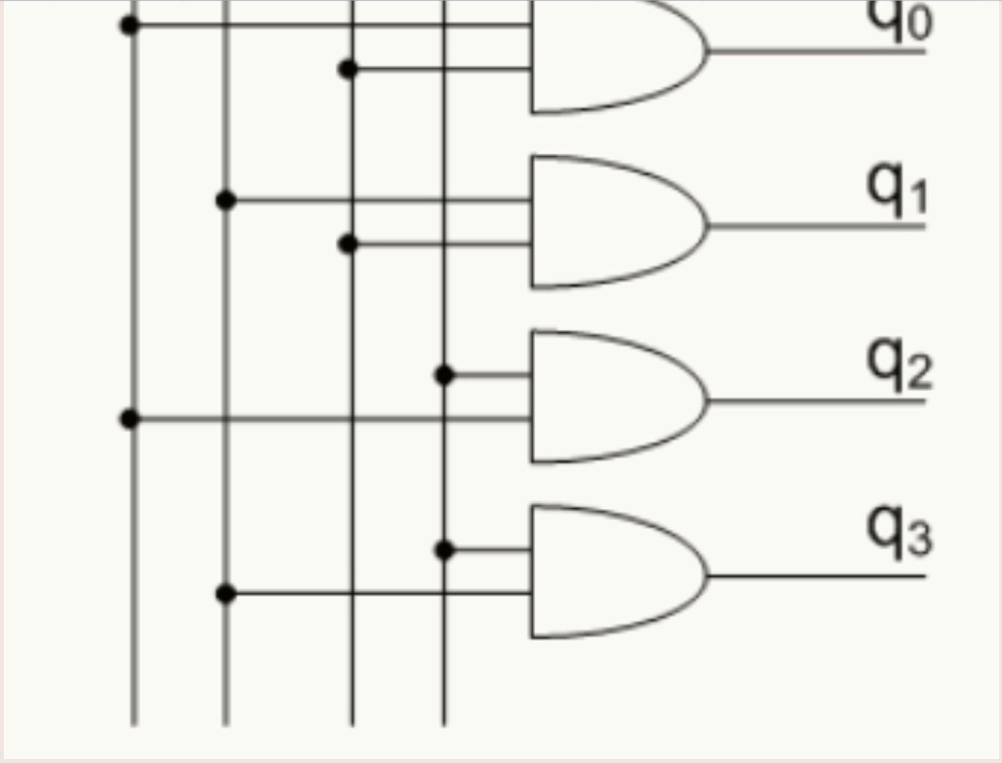

☐ ให้ $a_0 = 0$ และ $a_1 = 0$

☐ ให้ $a_0 = 1$ และ $a_1 = 1$

☒ ล้มเลิกความตั้งใจซะมันเป็นไปได้เพื่อน

☐ ต้องไม่ป้อนสัญญาณให้ a_0 กับ a_1 เดียวมันก็ติดเอง ตามธรรมชาติไม่ต้องทำอะไร

☐ ต้องสลับสัญญาณ โดยเลือก a_0 a_1 ที่ทำให้หลอดติดแต่ละดวงและสลับกันเลือกไปมารวดเร็ว ✓

✕ ไม่ถูกต้อง 0/0.5 คะแนน

10

Com port แม้ว่าปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว แต่เรายังจะเจอในระบบควบคุม และการสื่อสารระหว่าง micro-controller, IoT จากที่กล่าวมา com port น่าจะสื่อสารแบบใด ☐

☐ ส่งข้อมูลอนุกรม ✓

☒ ส่งข้อมูลแบบขนาน

11:04 จ. 14 พ.ย.

forms.office.com

74%

onlearn.it.k

<e>Judge

<e>Judge

parallel circu...

2022-01 ICS...

OE latch - คั...

2022-01 ICS 03 MUX LATCH FLIPFLOP

คะแนน: 4/5 เวลา: 11:40

1


Student ID

65070182

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

2

วงกลมตรงลูกศรสีแดงชี้คืออะไร 

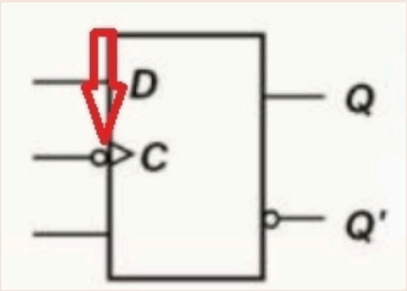

☒ บอกให้รู้ว่าทำงานที่ขอลา

☐ บอกให้รู้ว่าทำงานที่ขอเข้า

☐ บอกให้รู้ว่าทำงานเป็น clock

☐ บอกให้รู้ว่าทำงานเป็น output

☐ บอกให้รู้ว่าทำงานได้สองทิศทาง

11:04 จ. 14 พ.ย.

forms.office.com

74%

onlearn.it.k

<e>Judge

<e>Judge


parallel circu...

2022-01 ICS...

OE latch - คั...

3

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

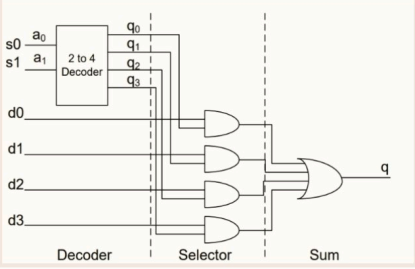

☐ MUX คือวงจรรวมสัญญาณ เช่นสัญญาณ 4 เส้น จับรวมกันเหมือนบวก และส่งไปสายเส้นเดียว และ DEMUX จะทำหน้าที่ถอดรหัสสัญญาณด้วยวงจร decoder

☐ จากรูปสัญญาณข้อมูล(Data) มีสองเส้นคือ s0 กับ s1

☐ จากรูปถ้าเปลี่ยน decoder เป็น 3 to 8 พร้อมกับเพิ่ม AND gate อีก 4 ตัว และใช้ OR gate แบบ 8 input วงจรจะกลายเป็น MUX 8 to 1


☒ Output จาก decoder จะอยู่ในรูป 0111 กรณีที่ s0 เป็น 0 และ s1เป็น 0 เป็นผลให้ข้อมูลที่ d0 ถูกส่งออกไป q

☐ ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

4

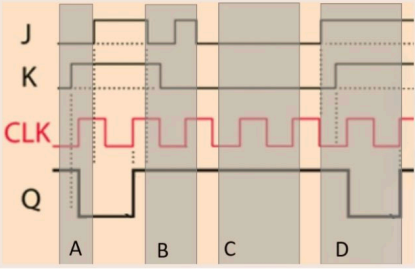กราฟการทำงานของ JK นี้แบ่งออกเป็น สีช่วง ช่วงใดคือช่วง Toggle 



☐ A

☐ B

☐ C

☒ D ✓

☐ A กับ B

☐ B กับ C

☐ A กับ D

11:04 จ. 14 พ.ย.

forms.office.com

กฟิ

onlearn.it.k<e>Judgeparallel circu...2022-01 ICS...OE latch - คั...

ถูกต้อง 1/1 คะแนน

5

สมคักดีต่อวงจรโดยเอาที่พุทออกจาก IC นำไปป้อนเป็น input ให้แก่ gate จำนวน 20 ตัว ปรากฏว่า แรงดัน drop ในสภาวะ high ต่ำกว่า 1.5V แทนที่จะเป็น 5V สมคักดีควรแก้ไขด้วยวิธีการใด ในฐานนะที่คุณได้เรียนวิชา ICS ช่วยแนะนำเขาหน่อย

☐ สมคักดีเอาไว้ในคาบเรียนเราจะถามอาจารย์ให้

☐ แนะนำว่าต้องใช้ MUX น่าจะแก้ปัญหาได้ แบบ 20 to 1

☐ แนะนำว่าต้องใช้ Decoder น่าจะแก้ปัญหาได้แบบ 2 to 4

☒ แนะนำว่าต้องใช้ Buffer ขยายสัญญาณขับเอาที่พุทที่ละ 5 ตัวที่สุด

☐ เตี้ยเรากับไปดู Clip ที่อาจารย์อธิบายก่อนแล้วจะมานอก

ถูกต้อง 1/1 คะแนน

6

ใน Latch และ Buffer circuit มักจะมีขาสัญญาณ OE หมายความว่าอย่างไร ตัวเลือกใดเหมาะสม

☐ เป็นขาที่ทำงานตามสัญญาณนาฬิกา เพื่อใช้ในการบอกให้ Latch เก็บข้อมูล

☒ ใช้ควบคุมทางด้านเอาที่พุท โดยถ้าไม่สั่งให้ active จะมีสถานะเป็น high impedance state

☐ ใช้ควบคุมด้านเอาที่พุท โดยถ้าไม่สั่งให้ active จะมีสถานะที่เอาที่พุทเป็น "0"

☐ ใช้ควบคุมด้านเอาที่พุท โดยถ้าไม่สั่งให้ active จะมีสถานะที่เอาที่พุทเป็น "1"

☐ ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

[กลับไปยังหน้าของคุณ](#)

เนื้อหานี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของฟอรัม ข้อมูลที่คุณส่งจะถูกส่งไปยังเจ้าของฟอรัม Microsoft จะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของคุณ รวมถึงข้อมูลของคุณ